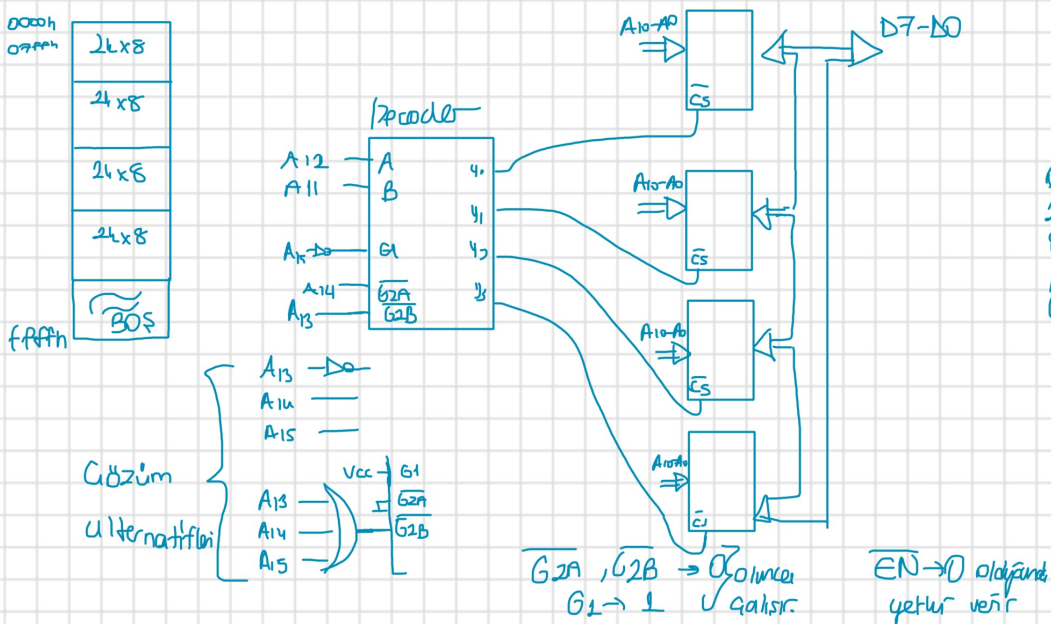





2048 $\rightarrow$ 11 bit A10-A0 var

∞	0000	0000	0000	0000	0000 h	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 2k \times 8$ RAM-1
90	0000	0111	1111	1111	07ff h	
$\downarrow$						
01	0000	1000	0000	0000	0800 h	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 2k \times 8$ RAM-2
y	0000	1111	1111	1111	0ffff h	
$\downarrow$						
10	0001	0000	0000	0000	1000 h	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 2k \times 8$ RAM-3
92	0001	0111	1111	1111	17fff h	
$\downarrow$						
11	0001	1000	0000	0000	1800 h	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 2k \times 8$ RAM-4
93	0001	1111	1111	1111	1ffff h	



Örnek 4:

4Kx8 RAM, 4Kx8 ROM kullanarak 12Kx8 RAM

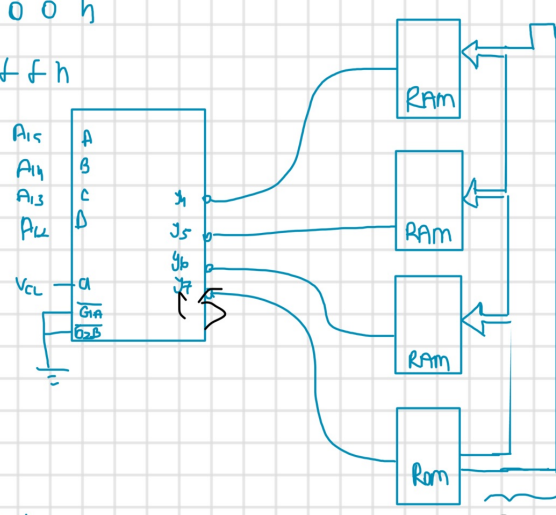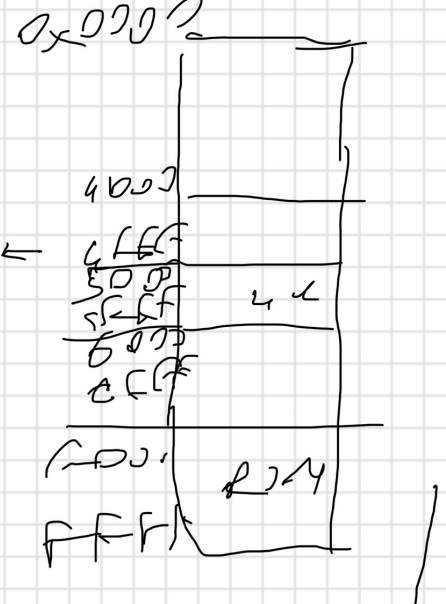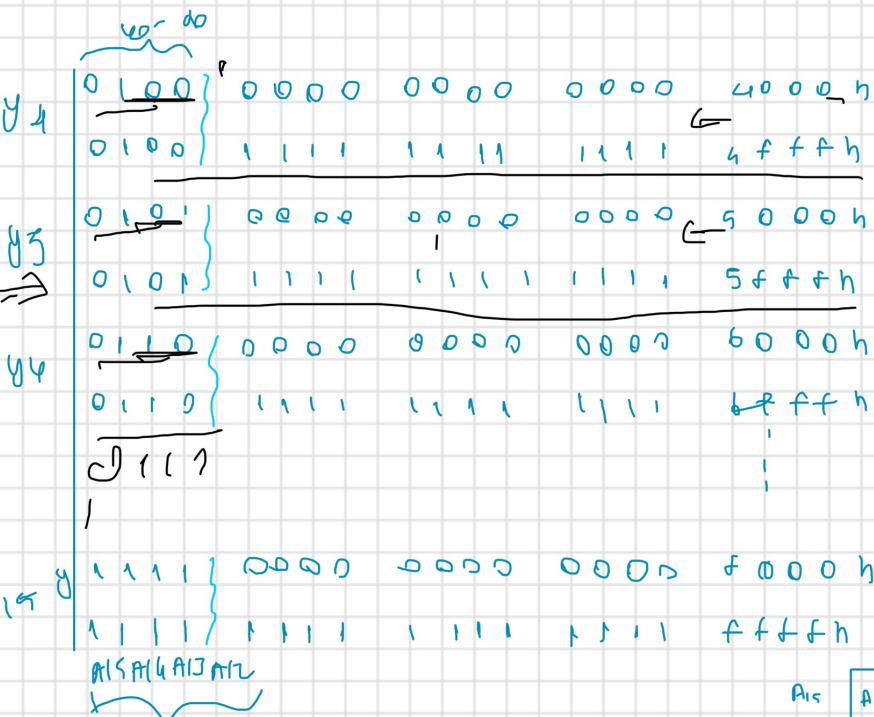


RAM'de hem oku hem yazar var

ROM sadece okur

Elimizde 4x16'lık 3x8 var ise

Dörtü birden en yüksek bitli depolama birimi.

A15 gitti 2'ye böleriz $A15=0$ çıkarsa çalışsın $A15=1$. İki aktif olsun

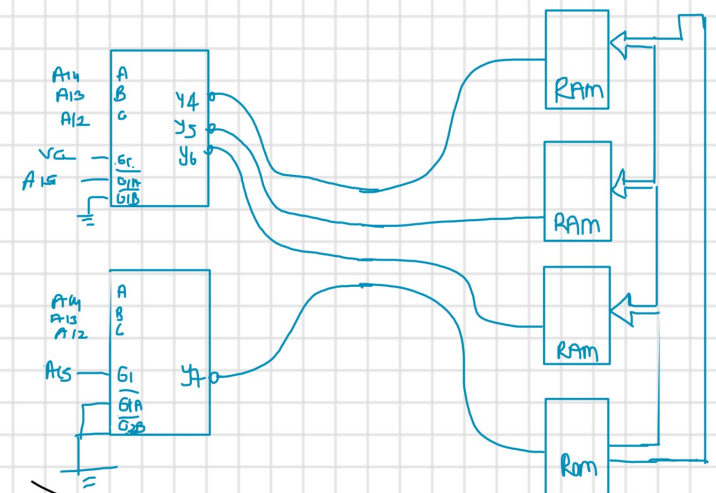


GÖZÜM 2



diğer basamaklar (yo-yi ----) 1 olur. Wenden notlanmış okuyor


Çözüm 3

Normal kapılar kullanılarak

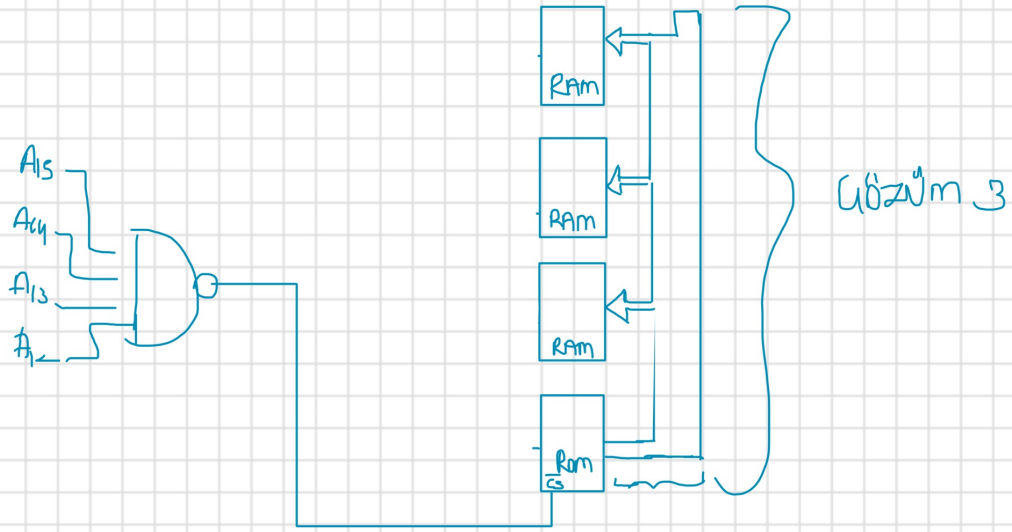

Özel Çözümü

A_{14} hiç değişmediği için onu dışarı bırakıp A_{15} - A_{13} - A_{12} kullanılabılır.

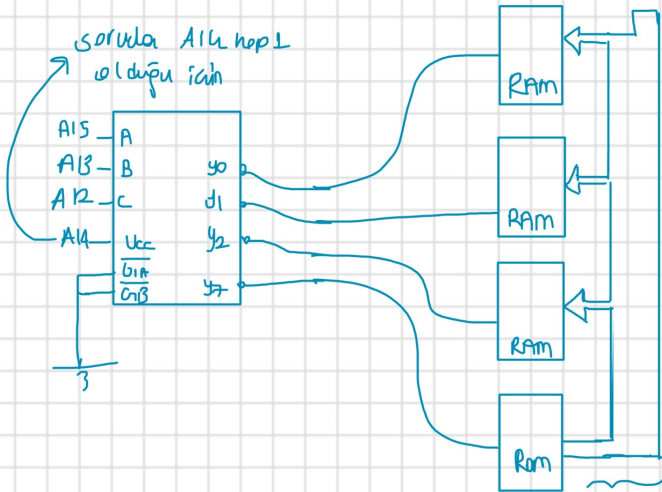

örnek 5

8Kx8 EPROM

32Kx8R1

8255 8k


16Kx8R2

8255 → 8k gibi düşün

8255 4 farklı bir
eleman

çalışması için
olabilmesi için
(A1-A0 olmalı iken)
A3-A5 kadar
olması için

y0	0 0 0 0	0 0 0 0	----	0 0 0 0h
	0 0 0 1			1 F F Fh
y1	0 0 1 0			2 0 0 0h
y1	1 0 0 1	1		3 F F Fh
y2	0 1 0 0			4 0 0 0h
	0 1 0 1			5 F F Fh
y3	0 1 1 0			6 0 0 0h
	0 1 1 1			7 F F Fh
	1 0 0 0			8 0 0 0h
y4	1 0 0 1	1		9 F F Fh
	1 0 1 0			A 0 0 0h
y5	1 0 1 1			B F F Fh
	1 1 0 0			C 0 0 0h
y6	1 1 0 1			D F F Fh
y7	1 1 1 0			E 0 0 0h
	1 1 1 1			F F F Fh

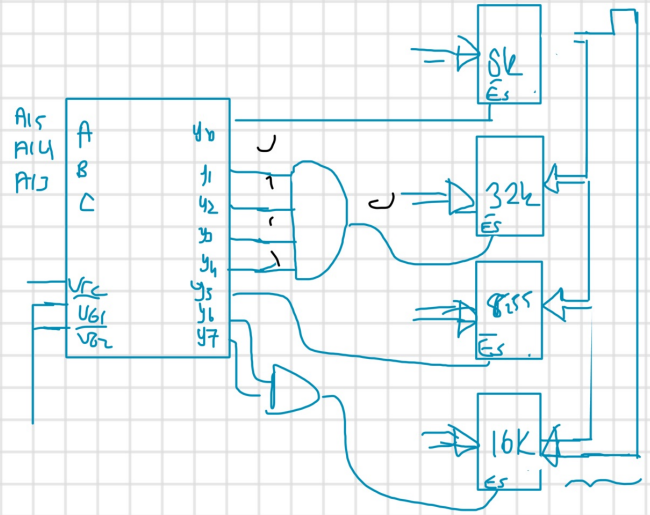

SDR soru

	0000	0000	0000h
2K	0000	0000	07ffh
4K	0000	0111	
8K	0000	0000	2000h
16K	0011	1111	3fffh
32K	1110	0000	E000h
64K	1110	0111	E7ffh

00000000	0000	00h	} Z0-1
00000000	0011		
01010101	0000	40h	} Z02
01010101	0111	47h	
10101010	0000	A0h	} Z03
10101010	0011	A3h	
15			

